

## Maven Lab 3

1)Write behavioral description and test bench for 4:1 MUX

CODE:

```
module mux_4_1(input [3:0]in,input [1:0]sel,output reg out);
```

```
always@(*)
```

```
begin
```

```
case(sel)
```

```
2'b00:out<=in[0];
```

```
2'b01:out<=in[1];
```

```
2'b10:out<=in[2];
```

```
2'b11:out<=in[3];
```

```
default : out<=1'b0;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

TESTBENCH:

```
module mux_4_1_tb;
```

```
reg [3:0]in;
```

```
reg [1:0]sel;
```

```
wire out;
```

```
integer i;
```

```
integer j;
```

```
mux_4_1 dut(in,sel,out);
```

```
initial
```

```
begin
```

```
for(i=0;i<4;i=i+1)
```

```
begin
```

```
sel=i;
```

```
#10;
```

```
end
```

```
for(j=0;j<16;j=j+1)
```

```
begin
```

```

        in=j;




        #10;


    end

end

endmodule

```

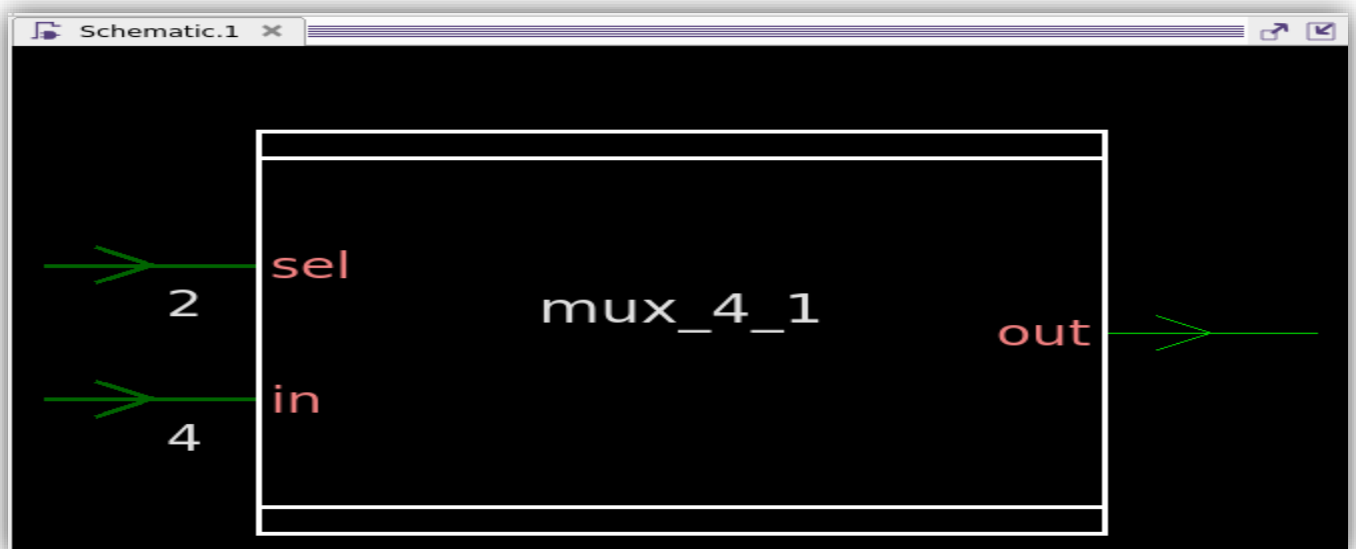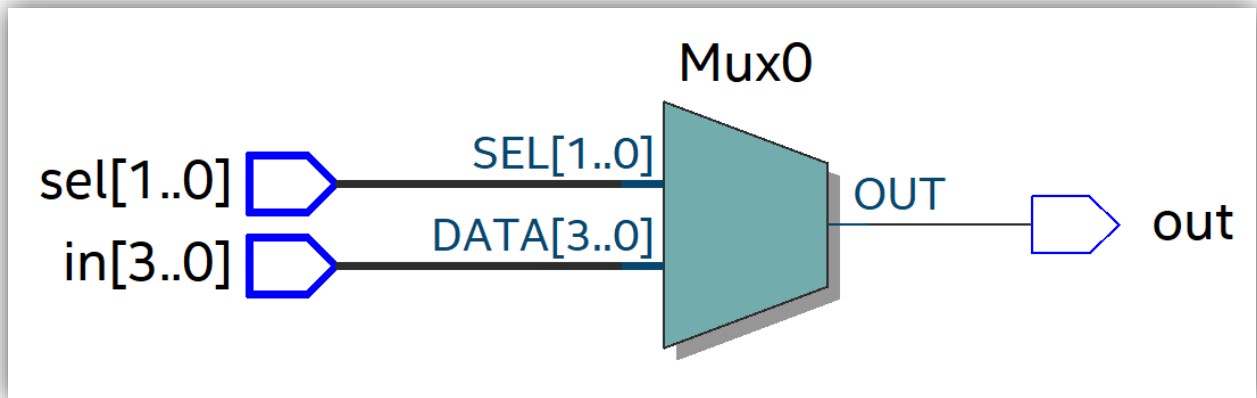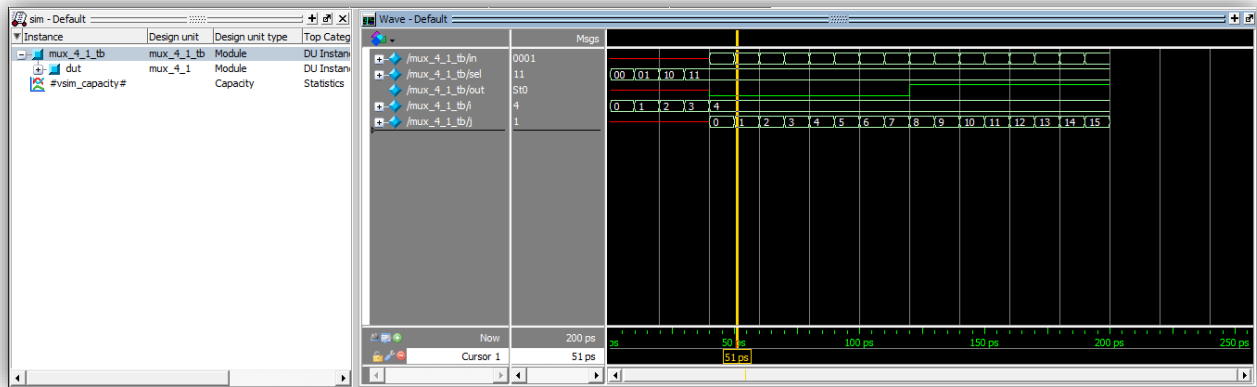

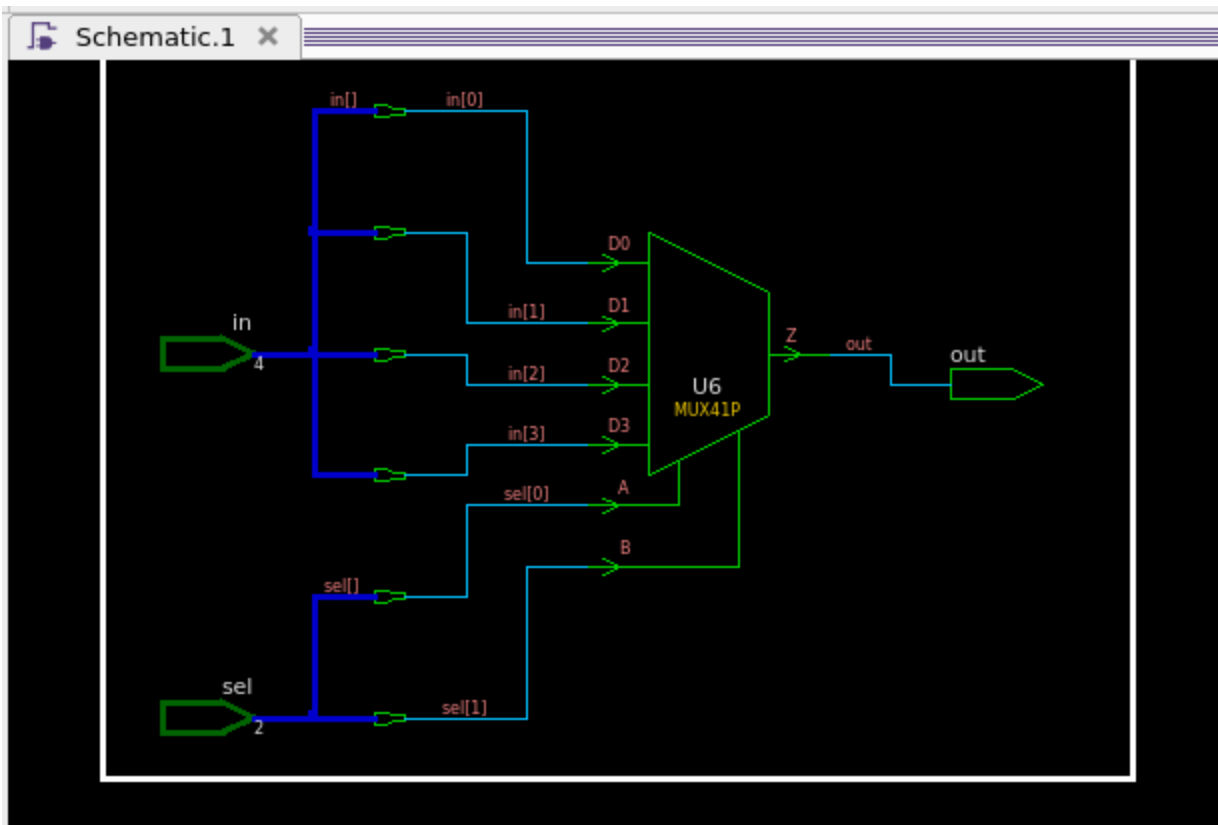

2. Write a behavioral description for a 3:8 decoder and verify using a test bench.

CODE:

```
module decoder_3_8(input [2:0]in, output reg [7:0]out);
```

```
always@(*)
```

```
begin
```

```
    case(in)
```

```
        3'b000:out<=8'b0000_0001;
```

```
        3'b001:out<=8'b0000_0010;
```

```
        3'b010:out<=8'b0000_0100;
```

```
        3'b011:out<=8'b0000_1000;
```

```
        3'b100:out<=8'b0001_0000;
```

```
        3'b101:out<=8'b0010_0000;
```

```
        3'b110:out<=8'b0100_0000;
```

```
        3'b111:out<=8'b1000_0000;
```

```
        default:out<=8'b0000_0000;
```

```
    endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

TESTBENCH:

```
module decoder_3_8_tb;
```

```
reg [2:0]in;
```

```
wire [7:0]out;
```

```
integer i;
```

```
decoder_3_8 dut(in,out);
```

```
initial
```

```
begin
```

```
in=3'b000;
```

```
end
```

```
initial
```

```
begin
```

```
for(i=0;i<8;i=i+1)
```

```
begin
```

```
in=i;
```

```
#10;
```



```
end
```

```
end
```

```
endmodule
```



## Decoder0

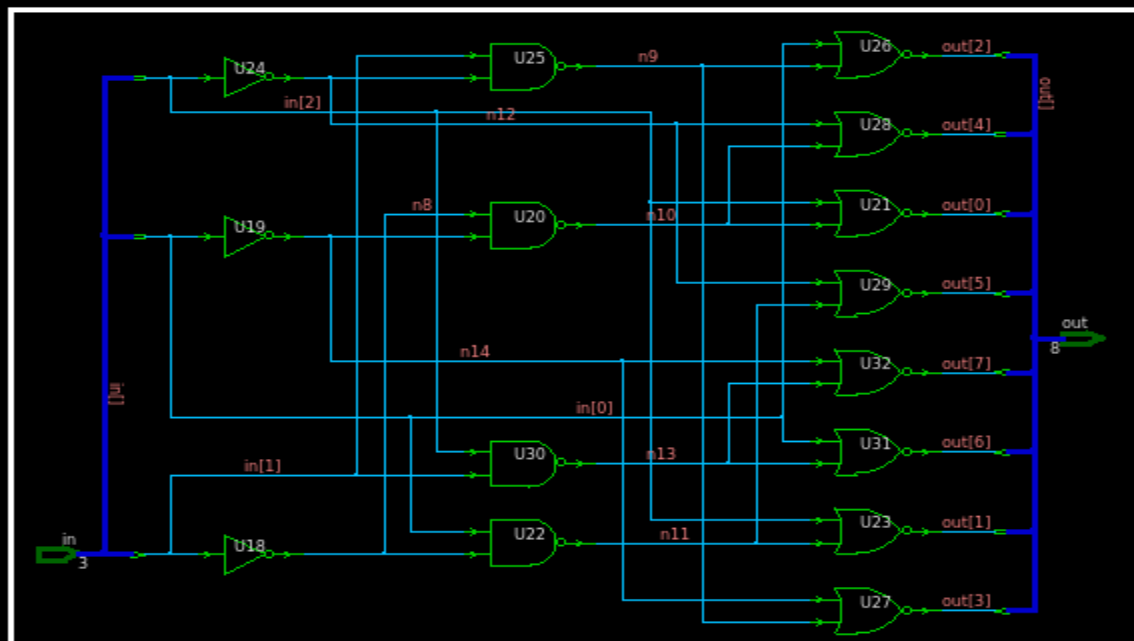 

3. Write a behavioral description and testbench 8:3 priority encoder.

CODE:

```
module encoder_8_3 (  
    input [7:0] in,  
    output reg [2:0] out  
);
```

```
always @*
```

```
begin
```

```
    if (in[7] == 1)  
        out = 3'b111;  
    else if (in[6] == 1)  
        out = 3'b110;  
    else if (in[5] == 1)  
        out = 3'b101;  
    else if (in[4] == 1)  
        out = 3'b100;  
    else if (in[3] == 1)  
        out = 3'b011;  
    else if (in[2] == 1)  
        out = 3'b010;  
    else if (in[1] == 1)  
        out = 3'b001;  
    else  
        out = 3'b000;
```

```
end
```

```
endmodule
```

TESTBENCH:

```
module encoder_8_3_tb;  
    reg [7:0] in;  
    wire [2:0] out;  
    integer i;  
    encoder_8_3 dut(in,out);
```

```

initial
begin
  for(i=0;i<256;i=i+5)
    begin
      in=i;
      #10;
    end
  end
end
endmodule

```

